

# Задача по теме

## "Запоминающие устройства"

Построить функциональную схему блока памяти емкостью 2048х4 бит на интегральных микросхемах памяти приведенных на рисунке.


Обозначения на рисунке.

A0...A9 – адресные входы;

DI – входы, а DO – выходы данных;

CS – вход выбора кристалла;

WR – вход чтения и записи.

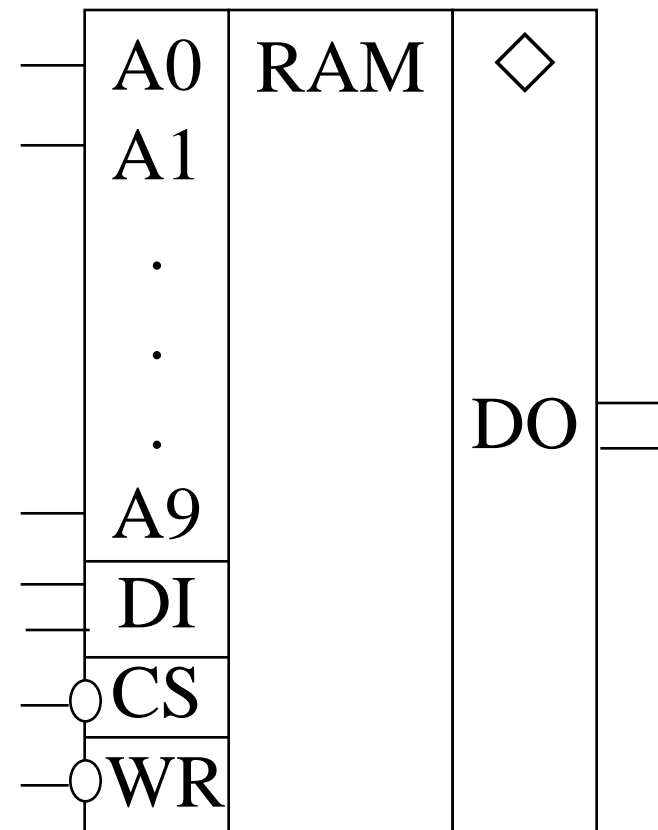

# Функциональная схема блока памяти

